

Mexico Octubre 2013

Relevadores de Seguridad

Productos de Seguridad Jokab Relevadores de Seguridad



- Función de Seguridad
- Relevador de Seguridad vs. Relevador
 Estándar
- Por qué debe usar relevadores de seguridad
- Selección de productos
- Características / ventajas / beneficios
- Las diferentes familias de producto




Productos de Seguridad Jokab Relevadores de Seguridad





Sé de la diferencia entre un relevador de seguridad y un relevador estándar							
Sí	No						




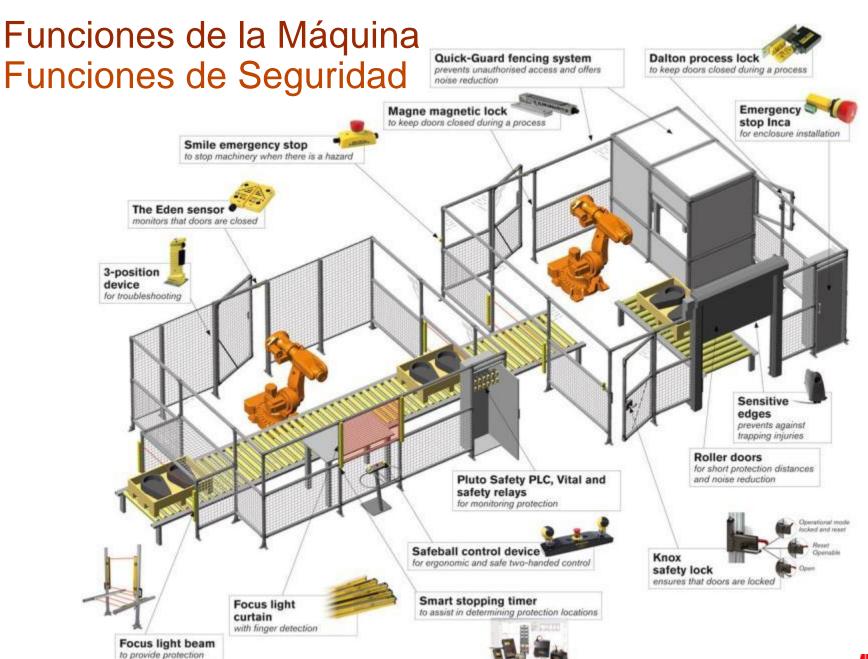



when entering an area

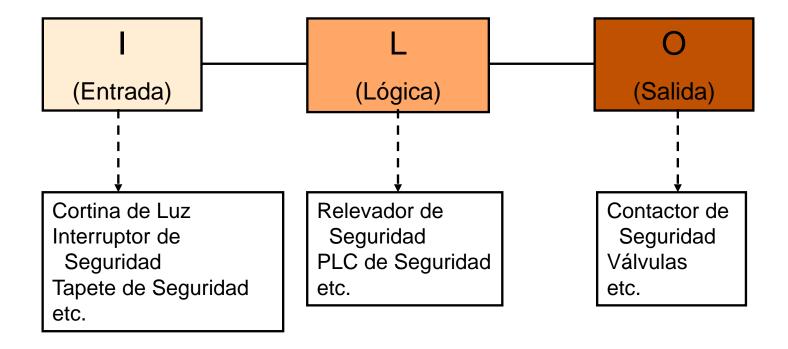
Productos de Seguridad Jokab Función de Seguridad



De acuerdo a EN ISO 13849-1, 5



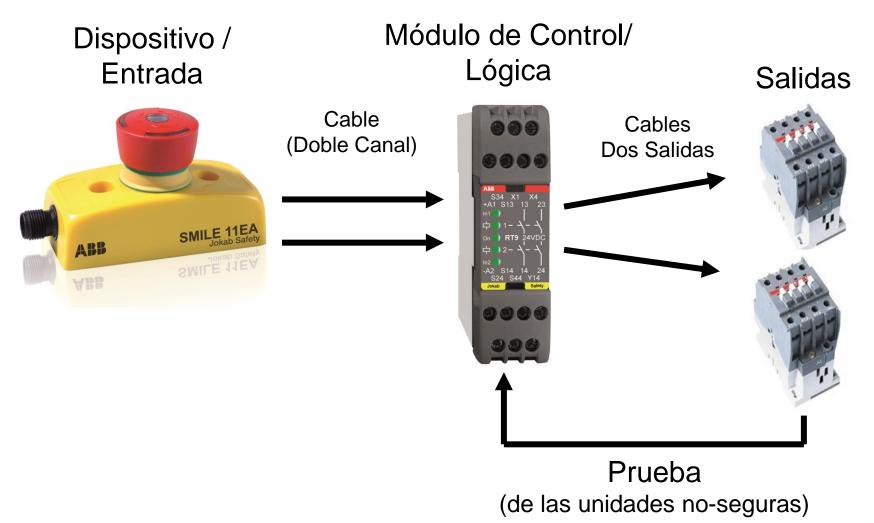
Relevadores de Seguridad Ejemplo de Función de Seguridad







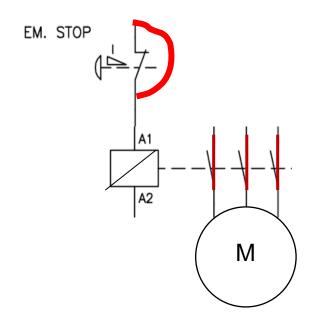Productos de Seguridad Jokab Relevadores de Seguridad vs. Relevadores Estándar





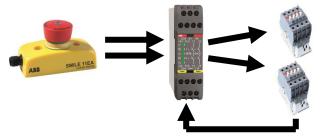


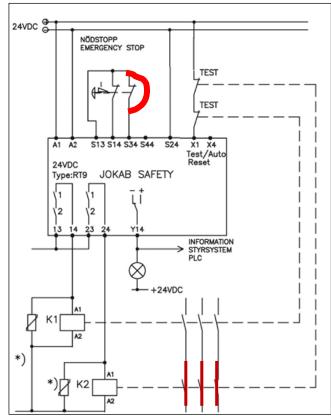




Productos de Seguridad Jokab Relevadores de Seguridad vs. Relevadores Estándar

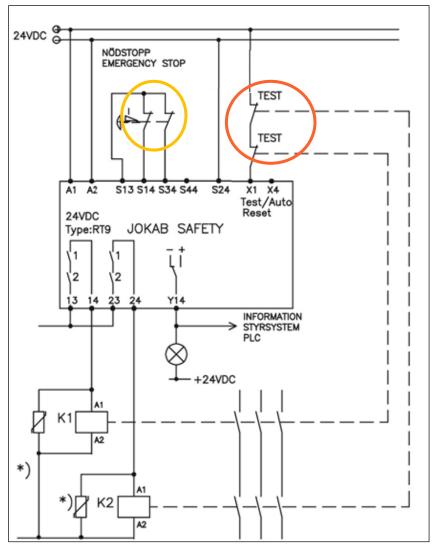Dispositivo Módulo de Control Salidas (Entrada) (Lógica) Cable (dos canales) **Test** (Monitoreo)





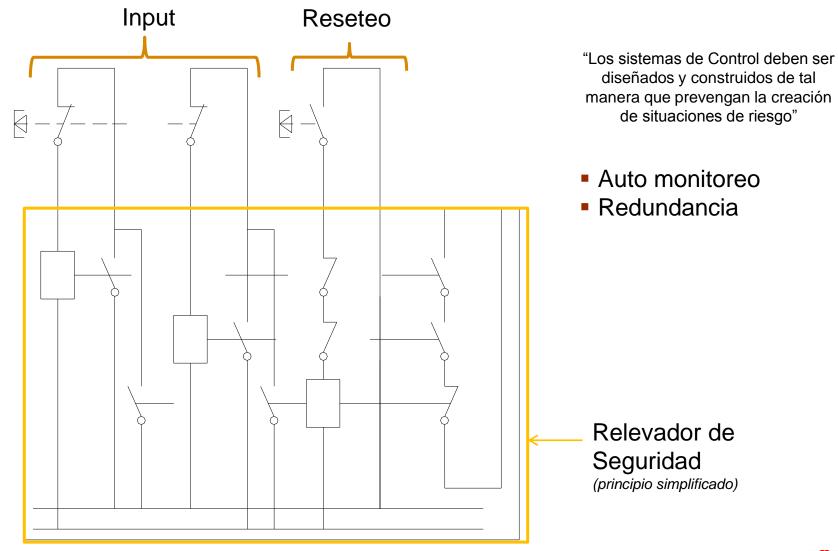Relevadores de Seguridad vs. Relevador Estándar






Relevadores de Seguridad Creando un sistema de control confiable

- Donde lo requiera el estándar adecuado de la ANSI (por ejemplo la clausula 4.5.4 de la RIA 15.06.1999), se puede explicar la importancia de usar relevadores de seguridad para lograr circuitos de control confiable.
- Los sistemas de control confiable deben ser diseñados de tal manera que "la falla de un solo componente dentro del sistema no evite que se pueda llevar a cabo la acción de paro y deberá evitar el inicio de un nuevo ciclo del sistema hasta que la falla sea corregida".



Relevadores de Seguridad El circuito de paro que conocemos

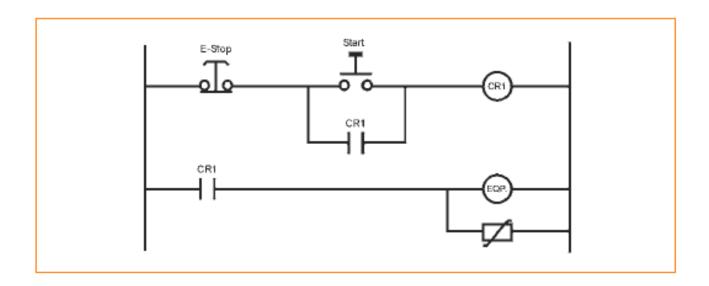
 ¿Será confiable parar una máquina utilizando este circuito?





Relevadores de Seguridad ¿Y si le agregamos un relevador?

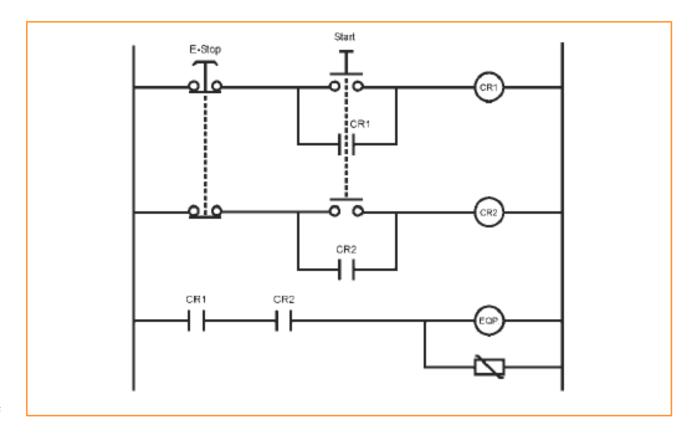 Necesitamos protegernos contra la falla de CR1. la redundancia no es suficiente. Necesitamos monitorear las condiciones de los relevadores redundantes. Los relevadores de guía positiva son la mejor solución.






Relevadores de Seguridad ¿Y si le ponemos relevadores de guía positiva?

 Ya tiene forma de control confiable, nos falta monitorear corto-circuitos y problemas de reseteo.


Relevador estándar

Relevador de guía positiva

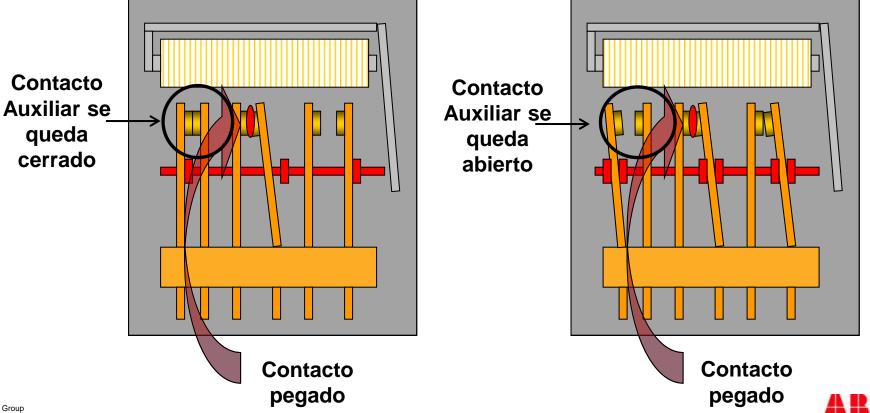

Relevadores de Seguridad Con redundancia y monitoreo

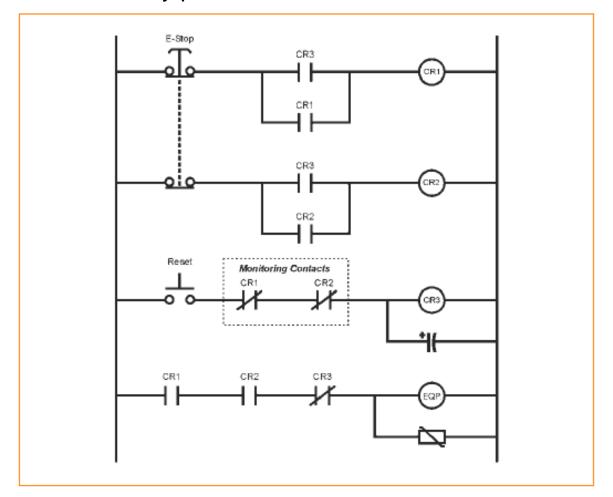
 Ya tiene forma de control confiable, nos falta monitorear corto-circuitos y problemas de reseteo.






Relevadores de Seguridad Y llegamos al relevador de seguridad


 Diagrama de cableado de un RT6, logramos la Confiabilidad de Control Eléctricamente.

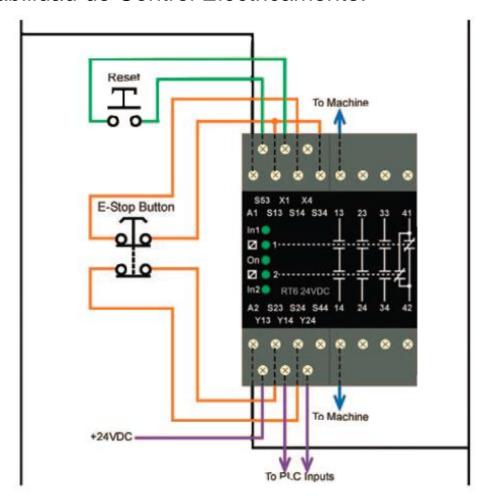



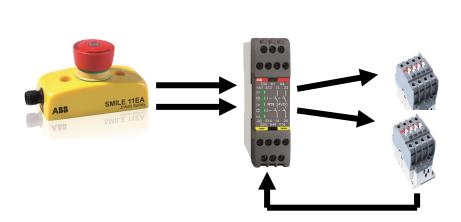Relevadores de Seguridad Ejemplo de Función de Seguridad



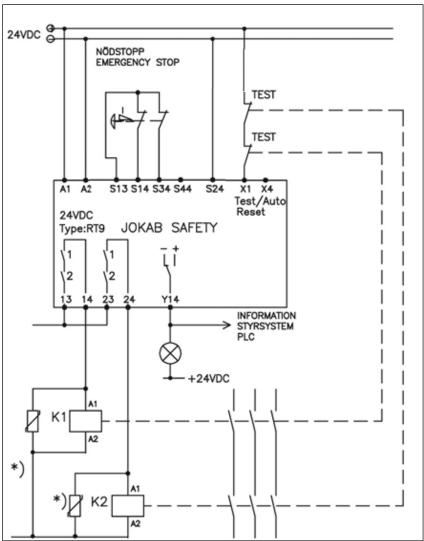



Relevadores de Seguridad Cuándo deben ser usados

Para paros seguros y rearranques confiables

- Control de los dos canales del dispositivo de seguridad
- Reset supervisado o automático
- Señales de paro duales cuando la puerta es abierta

Para alcanzar el Performance Level requerido (PL_r)





Relevadores de Seguridad Para paros seguros y re-arranques confiables







- Control de los dos canales
- Reseteo supervisado o automático
- Doble señal de paro cuando la puerta esta abierta
- Retraso seguro




Relevadores de Expansión



- Timers de Seguridad
 - Pre-reseteo, bypaseo limitado en tiempo, inching



Relevadores de Seguridad Presentación

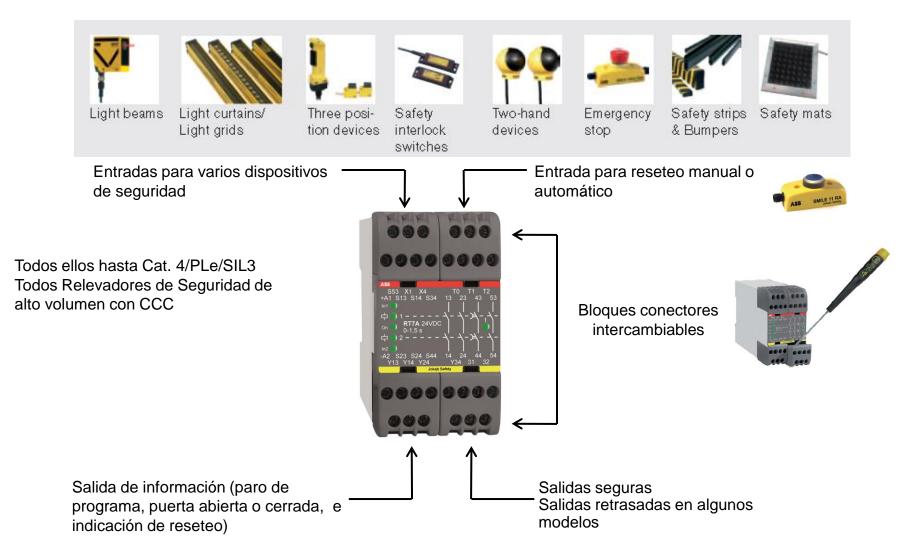



Relevadores de Seguridad Ventajas y Beneficios

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Relevadores Universales	Cumple todas las aplicaciones	Menor inventario
Excelente confiabilidad	Mayor ciclo de vida	Menor tiempo de paro
Aprobaciones globales	Reconocimiento y certificación mundial	Disponible en todo el mundo
Reset supervisado	Monitirea el botón de reset	Seguridad aumentada
Pequeño y compacto	Menor espacio en panel	Menores costos
Bloque de contactos desmontable	Fácil de reemplazar y probar	Menor tiempo de paro
LEDs y salidas para indicación	Búsqueda de fallas simple	Menor tiempo de paro
Menor consumo de energía		
Tiempo de reset		





Relevadores de Seguridad Alternativas de Entrada y el PL alcanzado - ej. RT9



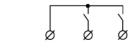Input alternatives (see also technical data on the next page)





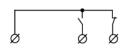





Single-channel, 1 NO from +24 V Category 1, up to PL c Two-channel, 2 NO from +24 V Category 3, up to PL d Two-channel, 1 NO & 1 NC from +24V Category 4, up to PL e

Two-channel, 1 NO from 0 V & Category 4, up to PL e

Performance (max.)

PL e/Cat. 4

Inputs

The RT9 can be configured to operate in either of the following input options:

- Single channel, 1 NO contact from +24 VDC, category 1, up to PL c
- 2. Dual channel, 2 NO contacts from +24 VDC, category 3, up to PL d
- Dual channel, 1 NO, 1 NC contact from +24 VDC, category 4, up to PL e
- **4.** Dual channel, 1 NO contact from 0V and 1 NO contact from +24 VDC, category 4, up to PL e
- Safety mat/contact strips, 1 'contact' from 0V and 1 'contact' +24 VDC, category 3, up to PL d

Máximo alcanzado con este relevador de seguridad

Máximo alcanzado con esta conexión de los dispositivos de seguridad




Relevadores de Seguridad Ventajas y Beneficios




Relevadores de Seguridad Alternativa de Entrada 1 - Categoría 1, hasta PLc

1 canal

0 Vdc

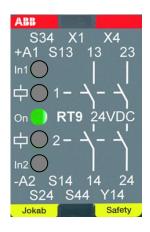

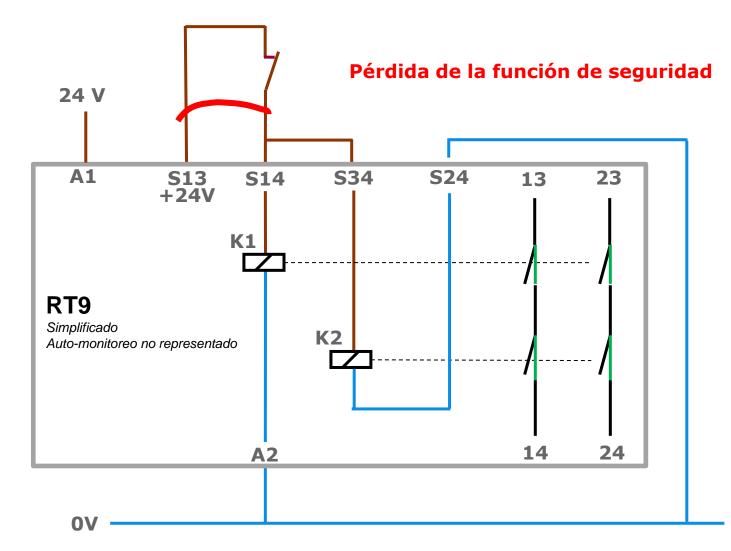





Relevadores de Seguridad Alternativa de Entrada 2 - Categoría 3, hasta PLd

2 canales

1 tipo de señal

0 Vdc

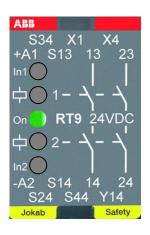

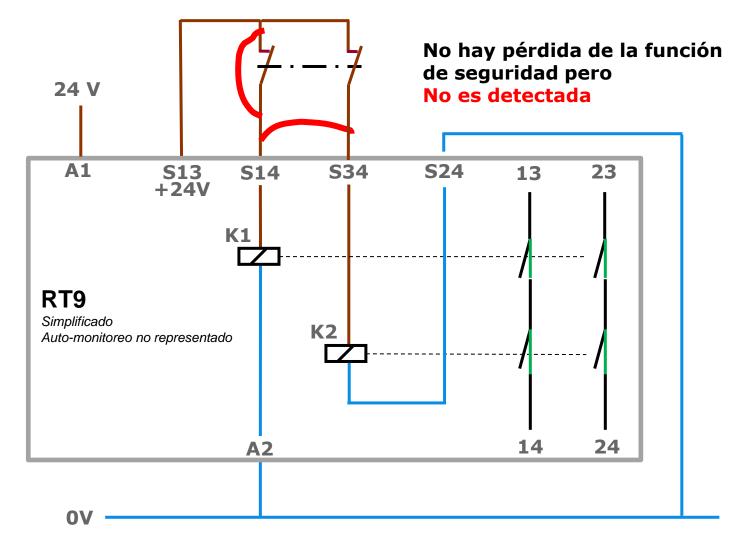





Relevadores de Seguridad Alternativa de Entrada 3 - Categoría 4, hasta PLe

2 canales2 tipos de señal

___ 0 Vdc

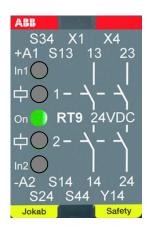

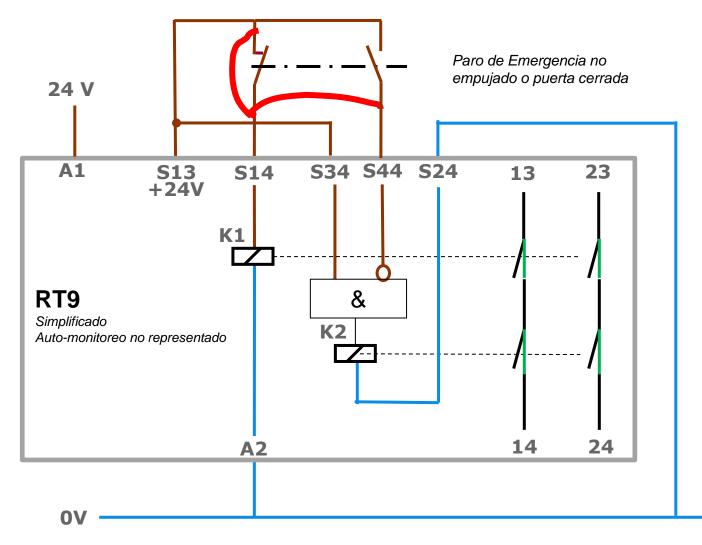





Relevadores de Seguridad Alternativa de Entrada 4 - Categoría 4, hasta PLe

2 canales

2 tipos de señal

0 Vdc

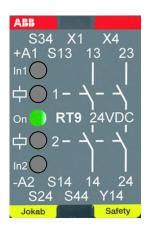

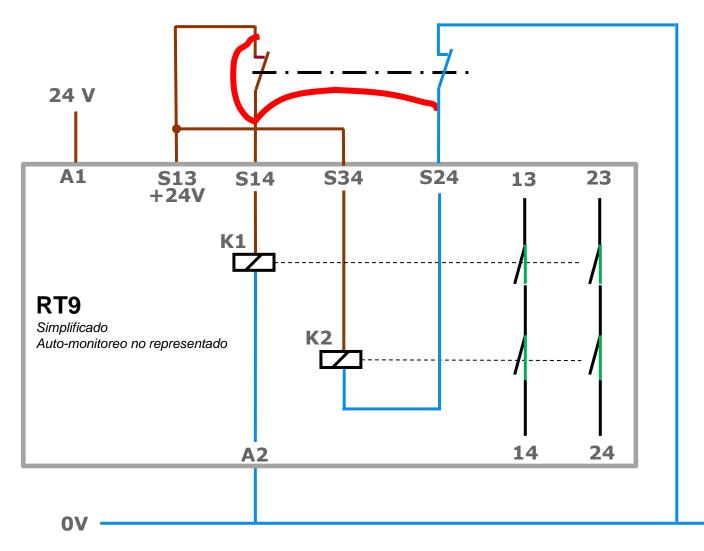





Relevadores de Seguridad Conexión en Serie - Categoría 3

2 canales

2 tipos de señal


___ 0 Vdc

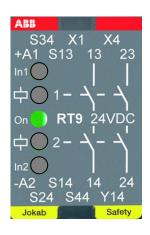

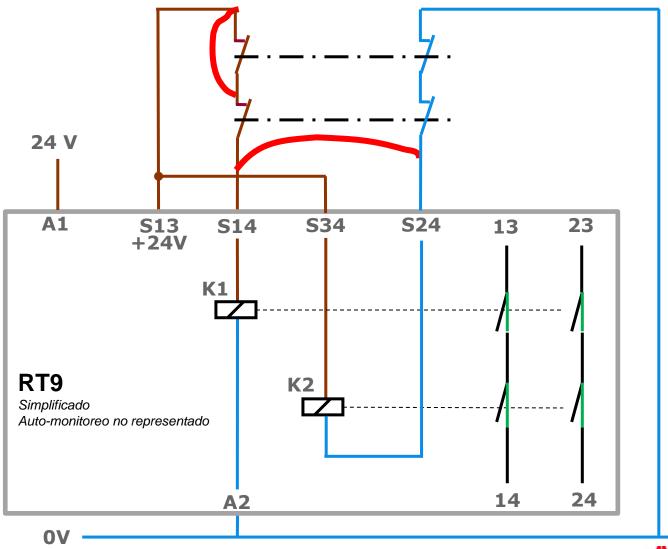



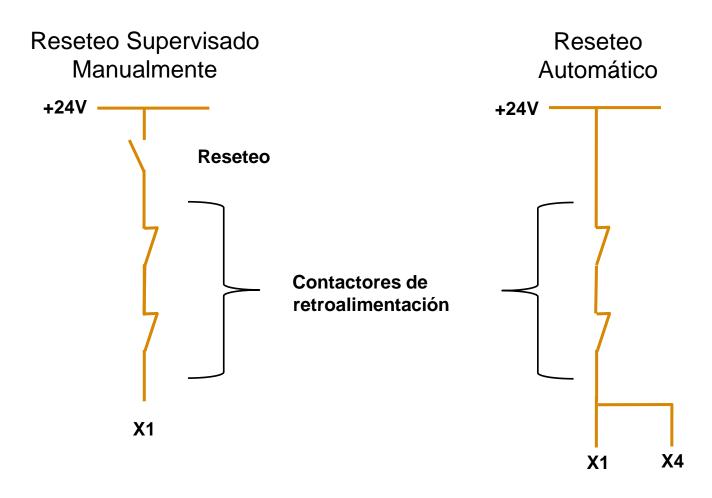
Relevadores de Seguridad Opciones de Reseteo



La prueba de los contactos es necesaria para categoría 4




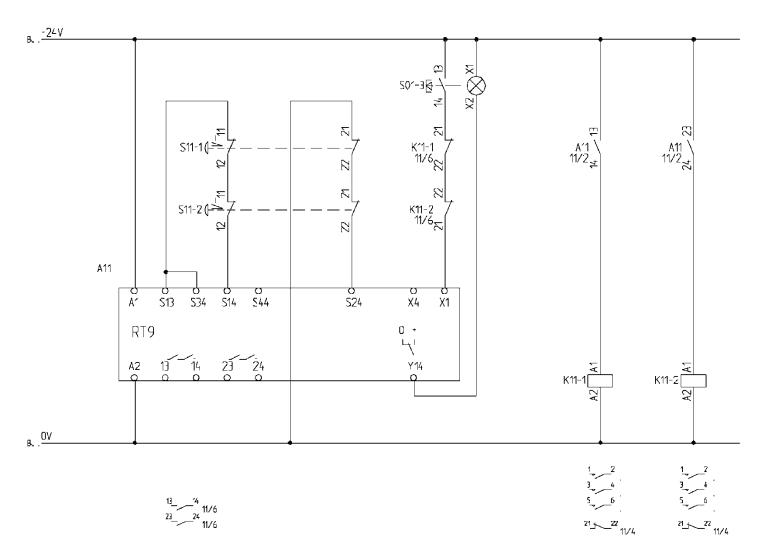
Relevadores de Seguridad Ejemplo de circuito eléctrico





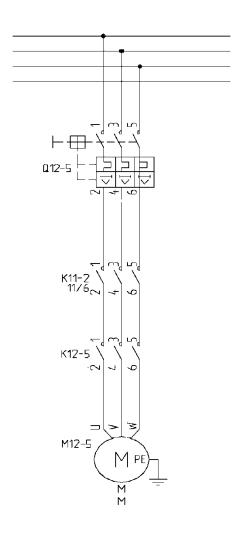Relevadores de Seguridad Dos alternativas de circuito de apertura de potencia




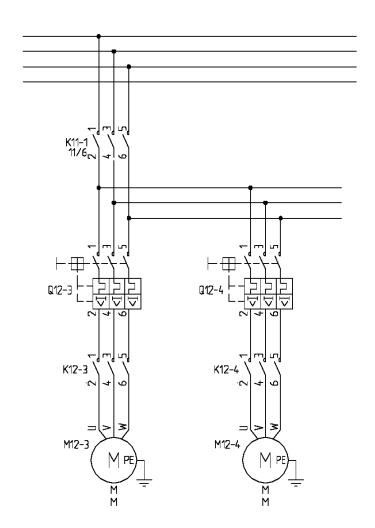



Página 6/6 del catálogo 2TLC172001C0202

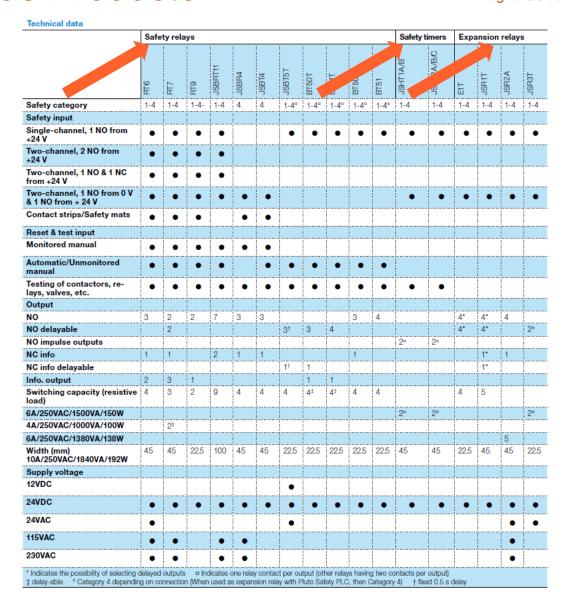Relevadores de Seguridad Selección de Producto





Relevadores de Seguridad Series RT, JSB y BT





	Safety relays							
	RT6	RT7	вт9	JSBRT11	JSBP4	JSBT4	JSBT5T, BT50T, BT51T	JSBT5, BT50, BT51
Interlocking switch/Gate/ Hatch	•	•	•	•	•	•	•	•
Light curtains	•	•	•	•				
Light beams	•	•	•	•				
Safety mats	•	•	•		•	•		
Contact strips	•	•	•		•	•		
Two-hand control device					•			
Emergency stop	•	•	•	•	•	•	•	•
Hold to run/enabling device	•	•	•	•	•	•		
Foot control device	•	•	•	•	•	•		
Area supervision	•	•	•	•	•	•		
Time resetting								
Time bypassing								
Inching								
Output expansion	•	•	•	•		•	•	•
Delayed output		•					•	

- Identificar los relevadores correspondientes a las necesidades
- Escoja el más barato
- JSBR4 para dispositivos a 2-


	Safety relays										
	яте	AT7	нтэ	JSBRT11	ISBR4	JSBT4	ISBT5T	3T50T	ST51T	BT50	вт51
Safety category	1-4	1-4	1-4-	1-4	4	4	1-4°		1-4°	1-4°	1-4
Safety input					<u> </u>	-	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<u> </u>	<u> </u>	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	H
Single-channel, 1 NO from +24 V	•	•	•	•			•	•	•	•	•
Two-channel, 2 NO from +24 V	•	•	•	•							
Two-channel, 1 NO & 1 NC from +24 V	•	•	•	•							
Two-channel, 1 NO from 0 V & 1 NO from + 24 V	•	•	•	•	•	•					
Contact strips/Safety mats	•	•	•		•	•					
Reset & test input	l		İ					l			
Monitored manual	•	•	•	•	•	•					
Automatic/Unmonitored manual	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Testing of contactors, re- lays, valves, etc.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Output											
NO	3	2	2	7	3	3				3	4
NO delayable		2	<u> </u>	<u> </u>			3 [†]	3	4	<u> </u>	
NO impulse outputs				<u> </u>							<u> </u>
NC info	1	1		2	1	1				1	
NC info delayable	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1†	1			
Info. output	2	3	1					1	1		
Switching capacity (resistive load)	4	3	2	9	4	4	4	4 [‡]	4 [‡]	4	4
6A/250VAC/1500VA/150W			<u> </u>								
4A/250VAC/1000VA/100W	<u> </u>	2 [‡]						<u> </u>			
6A/250VAC/1380VA/138W											
Width (mm) 10A/250VAC/1840VA/192W	45	45	22.5	100	45	45	22.5	22.5	22.5	22.5	22.
Supply voltage											
12VDC							•				
24VDC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24VAC	•						•				
115VAC	•	•		•	•						
230VAC	•	•		•	•						





Relevadores de Seguridad RT9




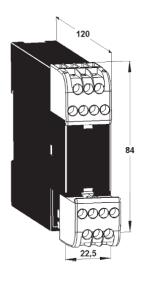- Todos los productos *
- Alimentación: 24 VDC
- Salidas Redundantes: 2 NO
- 1 salida de información con dos estados
- Bloque de terminales desmontable



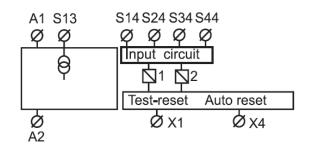

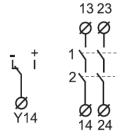

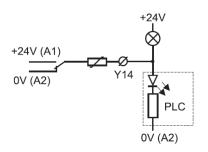





Relevadores de Seguridad RT6



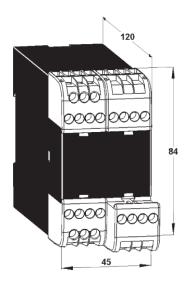- Todos los productos *
- Alimentación: 24 VDC, 24, 115, 230VAC
- Salidas redundantes:
 3 NO + 1 NC (paralelo)
- 2 salidas de información
- Bloque de terminales desmontable




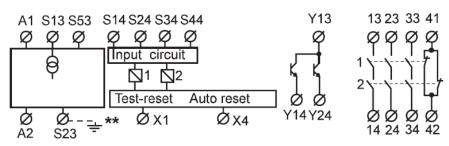







Relevadores de Seguridad RT7 A/B

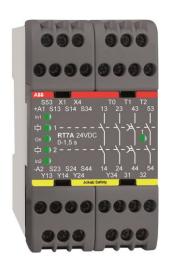

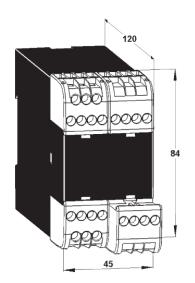- Todos los productos *
- Alimentación: 24 VDC, 24, 115, 230 VAC
- Salidas redundantes:4 NO + 1 NC (paralelo)
- 2 de las salidas NO pueden ser con retraso de tiempo
 Diferentes retrasos para A y para B
- 3 salidas de información
- Bloque de terminales desmontable



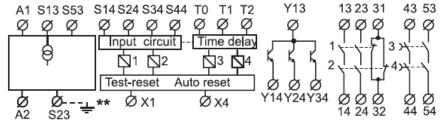

**Only for AC supply


Time delay outputs

RT7A	RT7B	T0	T1	T2	I	RT7A	RT7B	T0	T1	T2
0.0s	0.0s	Ø	Ø	Ø	1	1.0s	2.0s	Ø	Ø	Ø
0.5s	1.0s	Ø	Ø	Ø	ï	1.5s	3.0s	Ø	Ø	Ø


Time delays are selected by linking the appropriate T0, T1 and T2 connections.





Relevadores de Seguridad JSBRT11

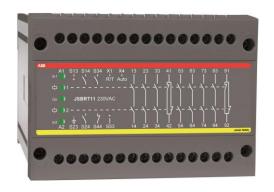

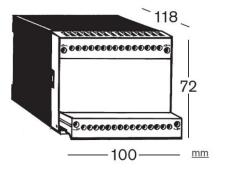- Todos los productos * excepto dispositivos sensores a la presión
- Alimentación: 24 VDC, 115, 230 VAC
- Salidas redundantes:7 NO + 2 NC (paralelo)
- No salidas de información
- Bloque de terminales intercambiable



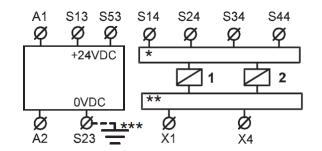

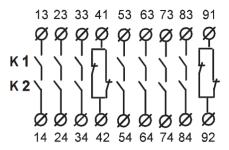






Relevadores de Seguridad JSBR4



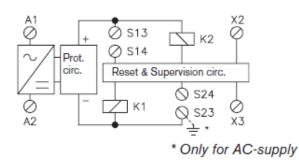- Todos los productos (incl. dos-manos) excepto productos con OSSD
- Alimentación: 24 VDC, 24, 115, 230 VAC
- Salidas redundantes:3 NO + 1 NC (paralelo)
- Checa simultaneidad (0.5 seg)
 Obligatorio en controles a dos-manos
- Reseteo sólo en manual (supervisado)
- Bloque de terminales desmontable



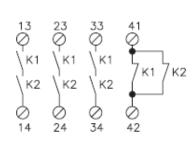

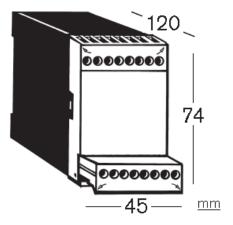





Relevadores de Seguridad JSBT4



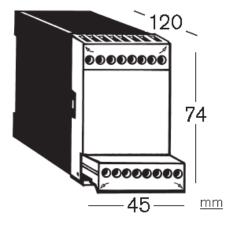- Todos los productos * excepto productos con OSSD
- Alimentación: 24 VDC
- Salidas redundantes:3 NO + 1NC (paralelo)
- Checa simultaneidad (0.5 seg)
 No puede ser usado con controles a dos-manos.
- Reseteo sólo en automático
- Bloque de terminales intercambiable



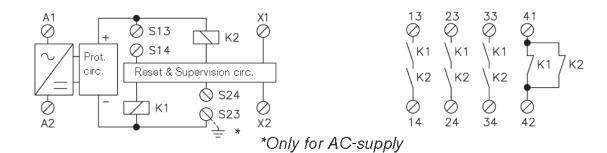




Relevadores de Seguridad JSBT5(T)





- Sólo switches y E-stops
- Sólo 99 mm de profundidad
- Alimentación:

JSBT5: **12**, 24VAC/DC JSBT5**T**: 24VAC/DC

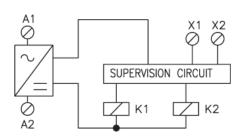- Salidas redundantes:3 NO + 1 NC (paralelo)
- Reseteo manual no supervisado
- JSB5T: salidas con retraso 0.5 seg



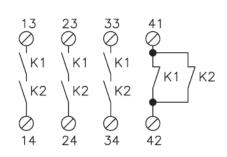

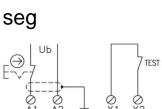


99

82

-22,5- _{mm}

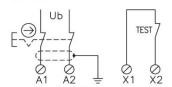Emergency stop with automatic reset when emergency button returns.




Emergency stop with dual connection direct to the supply voltage.




Relevadores de Seguridad BT50(T)



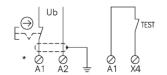


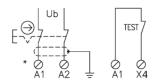
Emergency stop with reset when emergency button returns.



Emergency stop with dual connection direct to the supply voltage.

- Sólo switches o E-stops
 Puede ser usado como relevador de expansión
- Alimentación: 24VDC
- Salidas redundantes:3 NO + 1NC (series)
- Reseteo manual no supervisado
- BT50T Salidas con retraso 0-1.5 seg
- Bloque de terminales desmontable

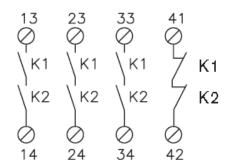

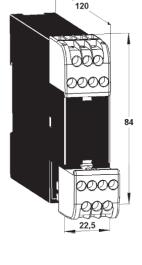


BT50T - Delay times




Relevadores de Seguridad BT51(T)



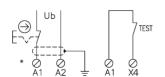

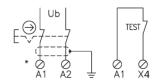Emergency stop with reset when emergency button returns.



Emergency stop with dual connection direct to the supply voltage.

Sólo switches o E-stops
 Puede ser usado como relevador de expansión


Alimentación: 24VDC

Salidas redundantes: 4 NO

Reseteo manual no supervisado

 BT51T – Salidas con retraso 0-1.5 seg

Bloque de terminales desmontable

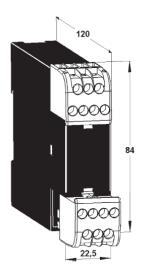


BT51T - Delay times





Relevadores de Seguridad JSR3T



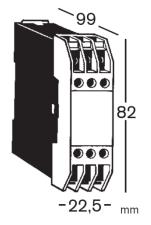- Sólo como relevador de expansión
- Alimentación: 24 VAC/DC
- Sin salida redundante,2 single NO
- Salidas con retraso 0.5 -10 seg hardwire y potenciómetro



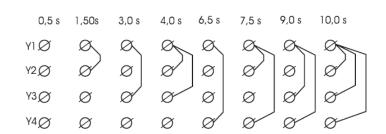

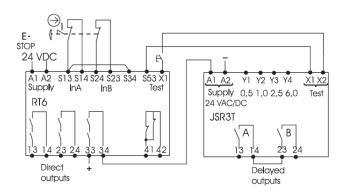



Relevadores de Seguridad Relevadores de Expansión








Application fields

	Safety relays							Safety timers		Expansion relays				
	RT6	RT7	вт9	JSBRT11	JSBP4	JSBT4	JSBT5T, BT50T, BT51T	JSBT5, BT50, BT51	JSHT1A/B	JSHT2A/B/C	ET	JSR1T	JSR2A	JSR3T
Interlocking switch/Gate/ Hatch	•	•	•	•	•	•	•	•						
Light curtains	•	•	•	•										
-						1				_				
Output expansion	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•	
Delayed output		•					•				•	•		•

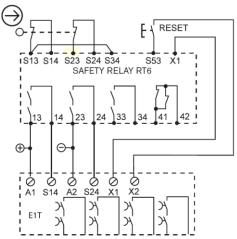- Los relevadores de expansión DEBEN ser usados con otra unidad de control de seguridad
- Usados para incrementar el número de contactos de salida o agregar un retraso de tiempo
- Relevadores de Seguridad que pueden ser usados como expansión (principalmente BT50 and BT51)





Relevadores de Seguridad E1T





Sólo como relevador de expansión


Alimentación: 24VDC

Salidas seguras: 4 NO

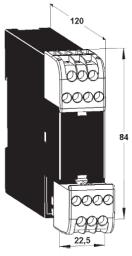Salidas con retraso fijo
 0s – 0.5s - 1s – 1.5s - 2s - 3s



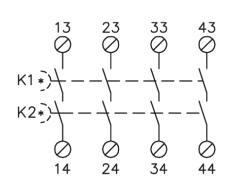

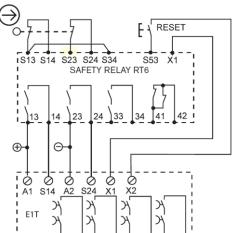






Relevadores de Seguridad JSR1T



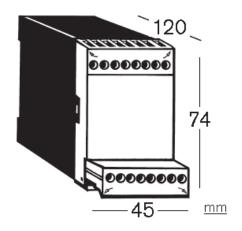- Sólo como relevador de expansión
- Alimentación: 24VDC
- Salidas redundantes:4 NO + 1NC (paralelo)
- Salidas con retraso fijo
 0s 0.5s 1s -1.5s 2s 3s 5s 8s 10s



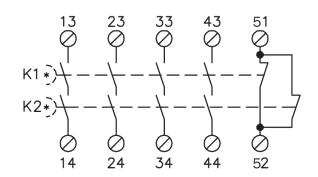

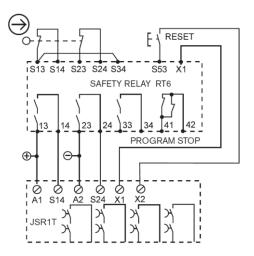






Relevadores de Seguridad JSR2A



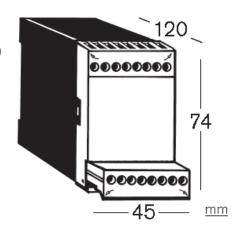- Sólo como relevador de expansión
- Alimentación: 24VDC/AC, 115 y 230 VAC
- Salidas redundantes:4 NO + 1NC (paralelo)
- Capacidad de switcheo
 10 A/250V



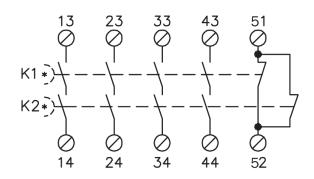

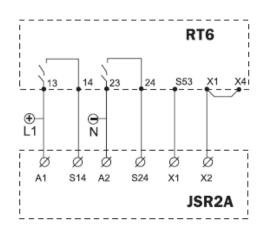



Dual channel expansion of RT6 with JSR2A connected for automatic reset.



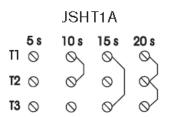Relevadores de Seguridad Timers de Seguridad





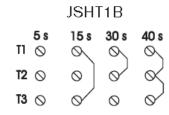



Selection of time by hardwire links


_				_,									
	JSHT2A				JSH1	T2B			JSHT2C				
		0.5 s	0.7 s	1.0 s	5	s 10 s	15 s	20 s	5 s	15 s	30 s	40 s	
T1	0	0	Q	0	ПΘ	0	Q	0	TI ⊗	Q	0	0	
T2	\Diamond	0	0	\propto	T2 🛇	0	0	\propto	T2 ⊗	0	0	\propto	
T3	\Diamond	0	0/	0/	T3 ⊗	0	0/	0	T3 ⊗	0/	0	0	



Relevadores de Seguridad JSHT1




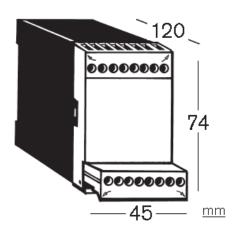- Timer
 ON en un tiempo máximo garantizado después de abrir las entradas
- Para Pre-reset y bypass de Tiempo limitado
- Selección del Timer: 5 40 sec
- Alimentación: 24VDC
- Sin salida redundante: 2 NO sencillas
- Bloque de terminales intercambiable




40 s

Connection for single channel input

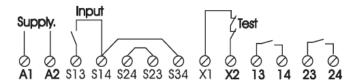

Connection for dual channel input

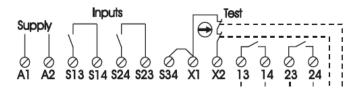


	JSH	T1A		Г1В		
5 s ∏ ⊗	10 s ⊗	15 s	20 s	5 s 11 ⊗	15 s ⊗∖	30 s ⊗∖
T2 ⊗	0	\circ	\propto	T2 ⊗	0	0
T3 ⊗	0	0/	0	T3 ⊗	0/	\Diamond



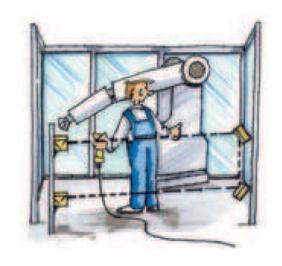Relevadores de Seguridad JSHT1 - ejemplos





Procedimiento de Pre-reset:
Primer presionar botón de adentro
y después salir, cerrar la puerta y
presionar el botón de afuera en el
tiempo configurado.


Haz de luz deshabilitado (bypass) por un tiempo máximo predeterminado en el JHSD4 para permitir la entrada y salida momentáneas.




Relevadores de Seguridad JSHT2



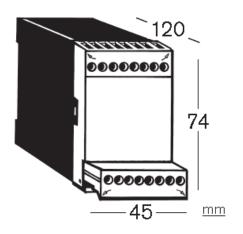
- Timer
 ON en un tiempo máximo garantizado
 después de **cerrar** las entradas
- Para bypass de tiempo e inching
- Selección del Timer 0.2 40 sec
- Alimentación: 24VDC
- Sin salida redundante: 2 NO sencillas



Connection for single channel input

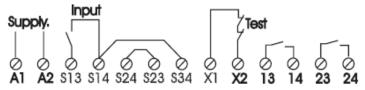

Connection for dual channel input

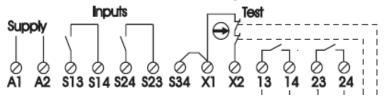


Selection of time by hardwire links

JSHT2A						JSHT2B						JSHT2C					
	JSHIZA					19H12B						J3H12C					
	0.2 s	0.5 s	0.7 s	1.0 s		58	10 s	15 s	20 s		5 s	15 s	30 s	40 s			
TI	0	0	0	0	Π	0	0	Q	0	TI	0	Q	0	0			
T2	\Diamond	0	0	\propto	T2	\Diamond	0	0	\propto	T2	0	0	0	\propto			
T3	0	0	0	0	Т3	0	0	0	0	T3	0	0/	0	0			



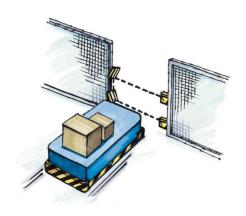Relevadores de Seguridad JSH2T - ejemplos



Haz de luz siendo deshabilitado (bypass) sólo por el tiempo necesario para la entrada o salida de material productivo.



La flecha gira un poco cada vez que el botón es presionado.



Power and productivity

